

Metody obliczeniowe w nauce i technice

Laboratorium 2


Rozwiązywanie układów równań liniowych

Adam Dyda

Kwiecień 2021

1 Metoda Gaussa-Jordana

Pierwszym zadaniem było zaimplementowanie funkcji rozwiązującej układ równań liniowych metodą Gaussa-Jordana z częściowym poszukiwaniem elementu wiodącego. Zaimplementowaną funkcję porównałem z funkcjami bibliotecznymi z pakietu numpy `linalg.solve` oraz `linalg.lstsq` wyniki widać na poniższym wykresie, jak można było się spodziewać własna implementacja jest zdecydowanie wolniejsza od funkcji bibliotecznych.

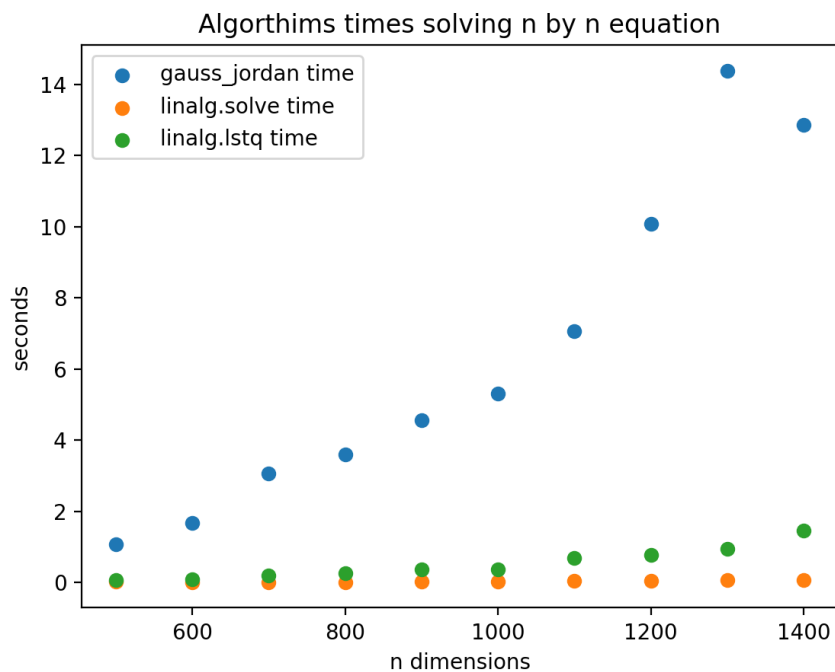

2 Faktoryzacja LU

W tej części zająłem się implementacją funkcji dokonującej faktoryzacji LU macierzy bez poszukiwania elementu wiodącego, poprawność działania funkcji sprawdziłem obliczając $\|A - LU\|$ i porównując wynik do zera. Funkcja działa poprawnie i co warto dodać implementacja funkcji działa w miejscu czyli bez wykorzystywania dodatkowej pamięci.

3 Analiza obwodu elektrycznego

W ostatniej części zająłem się napisaniem programu który znajduje natężenia prądu w obwodzie elektrycznym przy danej rezystancji każdej gałęzi oraz przyłożonej sile elektromotorycznej E. Do rozwiązywania wykorzystałem metode praw Kirchhoffa oraz/i metode potencjałów węzłowych oraz dokonałem wizualizacji wyników. Warto dodać że przy implementacji bardzo przydatna okazała się biblioteka networkx.

3.1 Metoda praw Kirchhoffa

Na początku algorytmu znajduje cykle proste w grafie, ja robiłem to za pomocą funkcji `nx.cycle_basis` z biblioteki `networkx`. Następnie dla każdego cyklu przechodzę po gałęziach znajdujących się w nim, i wykorzystując drugie prawo Kirchhoffa zapisuje odpowiednie równania do macierzy którą będę rozwiązywał oraz ustaląm kierunek płynącego prądu. Kolejnym etapem jest przejście po wszystkich węzłach obwodu i za pomocą pierwszego prawa kirchhoffa zapisanie odpowiednich równań do macierzy. Na koniec rozwiązuje równanie macierzowe i otrzymuje w wyniku wektor prądów dla odpowiednich gałęzi.

3.2 Testy i poprawność rozwiązania

Wykorzystując funkcję do generowania grafów wymaganych w treści zadania przeprowadziłem testy i postarałem się sprawdzić poprawność rozwiązania poprzez porównanie wyników obu metod. Jednak wyniki nie w każdym przypadku się zgadzają i niestety nie udało mi się ustalić powodu. Poniżej przedstawiam rozpiske wyników czyli ilość zgadzających się prądów w obu rozwiązaniach dla różnej wielkości grafów (warto zaznaczyć że wyniki są bardzo różne w zależności od wygenerowanego grafu).

ERDOS GRAPH TEST

Number of currents mismatched: 68 for 20 nodes

Number of currents mismatched: 0 for 40 nodes

Number of currents mismatched: 539 for 60 nodes

Number of currents mismatched: 0 for 80 nodes

Number of currents mismatched: 0 for 100 nodes

Number of currents mismatched: 0 for 120 nodes

Number of currents mismatched: 0 for 140 nodes
Number of currents mismatched: 0 for 160 nodes
Number of currents mismatched: 0 for 180 nodes
Number of currents mismatched: 0 for 200 nodes

CUBIC GRAPH TEST

Number of currents mismatched: 0 for 20 nodes
Number of currents mismatched: 57 for 40 nodes
Number of currents mismatched: 0 for 60 nodes
Number of currents mismatched: 0 for 80 nodes
Number of currents mismatched: 0 for 100 nodes
Number of currents mismatched: 0 for 120 nodes
Number of currents mismatched: 0 for 140 nodes
Number of currents mismatched: 0 for 160 nodes
Number of currents mismatched: 0 for 180 nodes
Number of currents mismatched: 0 for 200 nodes


2D GRID GRAPH TEST

Number of currents mismatched: 12 for 9 nodes
Number of currents mismatched: 0 for 5 nodes
Number of currents mismatched: 0 for 7 nodes
Number of currents mismatched: 0 for 9 nodes
Number of currents mismatched: 0 for 11 nodes
Number of currents mismatched: 0 for 13 nodes

SMALL WORLD GRAPH TEST

Number of currents mismatched: 0 for 20 nodes
Number of currents mismatched: 192 for 40 nodes
Number of currents mismatched: 0 for 60 nodes
Number of currents mismatched: 0 for 80 nodes
Number of currents mismatched: 0 for 100 nodes
Number of currents mismatched: 0 for 120 nodes
Number of currents mismatched: 0 for 140 nodes
Number of currents mismatched: 0 for 160 nodes
Number of currents mismatched: 0 for 180 nodes
Number of currents mismatched: 0 for 200 nodes

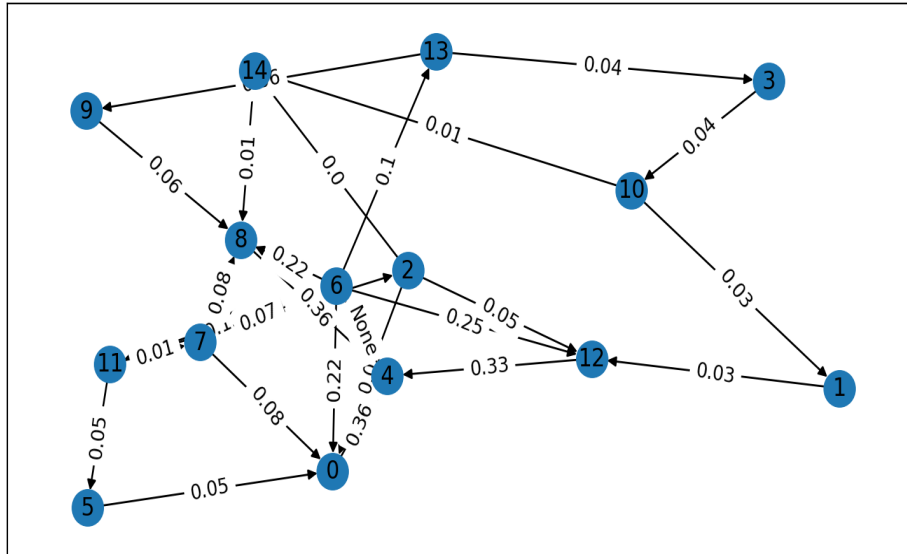Dołączam jeszcze obrazek z przykładową wizualizacją rozwiązania.



Poprawność wyników oraz wizualizacje można sprawdzić odpalając plik test.py znajdujący się w folderze zad3. Warto dodać że program obsługuje również ładowanie grafów z plików txt.